

D flip flop Vs. D Latch

Rising edge: \uparrow

Falling edge: \downarrow

D

clock

Edge triggered
(D flip flop)

Rising edge Q

Falling edge Q

Transparent
(D latch)

Active high Q

Active low Q

